

Link do produktu: <https://diolut.pl/kondensator-samhollywood-hcm-6f-p-40684.html>



Kondensator sam.HOLLYWOOD HCM-6F

Cena brutto	548,30 zł
Cena netto	445,77 zł
Dostępność	w magazynie
Stan magazynowy	100 szt
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	02974646

Opis produktu

Kondensator sam.HOLLYWOOD HCM-6F

Hollywood Energetic HCM-6

Wysokiej jakości kondensator o pojemności 6 Faradów z woltomierzem niemieckiej marki Hollywood Energetic do wspomaganie pracy akumulatora i poprawy impulsowej stabilności instalacji zasilającej system car audio. Kondensator o takiej pojemności jest w stanie pełnić rolę efektywnego bufora energii, skutecznie i realnie stabilizującego impulsowe spadki napięcia w instalacjach car audio o mocy do 2000 W. W zestawie znajduje się dodatkowa górna osłona z plexi (druga przykrywka) służąca do całkowitego osłonięcia konektorów kondensatora, zabezpieczając je przed przypadkowym zwarcie.

Przeznaczenie i cel stosowania

Głównym zadaniem kondensatorów buforowych Hollywood Energetic jest gromadzenie energii, która w razie potrzeby, może być z niego szybko pobrana i wykorzystana do wspomaganie instalacji zasilającej samochodowy wzmacniacz mocy. Najczęściej ma to miejsce podczas głośniejszego słuchania muzyki zawierającej mocniej wyeksponowane impulsy basowe, podczas których dochodzi do chwilowo większego poboru prądu przez wzmacniacz, co najczęściej skutkuje wahaniami i spadkami napięcia w instalacji zasilającej system car audio. Takie impulsowe niedobory energii i spadki napięcia zasilającego mają niekorzystny wpływ na parametry i stabilność pracy wzmacniacza, czego skutkiem może być pojawienie się większej ilości zniekształceń w odtwarzanym sygnale audio. Te chwilowe niedostatki energii w instalacji zasilającej są częściowo uzupełniane i równoważone zapasem energii zgromadzonej w kondensatorze. W efekcie tego impulsowe spadki napięcia zasilającego wzmacniacz mają łagodniejszy przebieg, wpływając na poprawę warunków jego pracy i w dalszej konsekwencji na lepszą jakość odtwarzanego dźwięku. Należy jednak wyraźnie podkreślić, że żaden kondensator nie jest dodatkowym źródłem zasilania, ani urządzeniem służącym do niwelowania skutków źle zaprojektowanej lub niepoprawnie wykonanej instalacji zasilającej system car audio. Kondensator buforowy pełni jedynie rolę wspomagającego banku energii, przechowując jej ograniczoną porcję, która w razie potrzeby może zostać szybko uwolniona i wykorzystana przez wzmacniacz tylko podczas krótkotrwałych impulsów o wyższym zapotrzebowaniu prądowym. W porównaniu do nawet najlepszego akumulatora, kondensatory Hollywood Energetic posiadają dużo niższą szeregową rezystancję wewnętrzną (ESR), co sprawia, że impulsowy transfer energii z kondensatora do wzmacniacza (i z instalacji do kondensatora, podczas jego ładowania) odbywa się bardzo szybko. Dzięki temu kondensatory te spełniają również rolę urządzeń dodatkowo odciążających pracę akumulatora podczas szybkozmiennych impulsów prądowych, które zazwyczaj niekorzystnie wpływają na ogólną żywotność każdego akumulatora. Dodatkowo, kondensatory Hollywood Energetic wygładzają (filtrują) impulsowe przebiegi i inne zakłócenia pojawiające się w instalacji zasilającej pojazd.

PODSTAWOWE DANE

- Woltomierz z 4-cyfrowym niebieskim wyświetlaczem
- Możliwość ręcznej kalibracji wskazań wyświetlacza
- Akustyczna i optyczna sygnalizacja (buzzer, LED) odwrotnej polaryzacji podłączonych przewodów zasilających
- Wskaźnik stanu ładowania i zakończenia pierwszego ładowania (LED i migająca kropka dziesiętna wyświetlacza)
- Automatyczne załączanie wyświetlacza, gdy układ wykryje wahania i spadki napięcia w instalacji
- Automatyczne wyłączenie wyświetlacza, gdy brak detekcji wahań napięcia w instalacji przez ponad 60 sekund
- Kondensator może być montowany w dowolnej pozycji
- Chromowane terminale przewodów zabezpieczone przed przypadkowym zwarcie dodatkową (drugą) osłoną z bezbarwnej plexi

Zestaw zawiera:

- Dwa uchwyty montażowe z bezbarwnej plexi, wkręty
- Dodatkowa osłona z bezbarwnej plexi (druga górna przykrywka) osłaniająca konektory kabli
- Klucz imbusowy do konektorów
- Rezystor do łagodnego pierwszego ładowania kondensatora oraz do rozładowania podczas jego demontażu lub odłączenia zasilania

UWAGA !

Kondensator buforowy działa najskuteczniej, jeśli jest podłączony jak najkrótszymi przewodami (max. 50 cm), jak najbliżej złącza zasilającego wzmacniacz mocy. Połączenia (+/-) należy wykonać przewodami OFC o przekroju przynajmniej 8-10 mm² lub większym (min. 21 mm² dla kond. 2F i większych). Przed pierwszym podłączeniem kondensatora do instalacji zasilającej należy go wstępnie "łagodnie" naładować poprzez dołączony do zestawu rezystor (lub żarówkę) ograniczający prąd pierwszego ładowania. Podobnie należy postępować po każdym odłączeniu zasilania od kondensatora lub po odłączeniu akumulatora pojazdu, jeśli kondensator uległ rozładowaniu. Rezystor podłącza się szeregowo z dodatnim przewodem zasilającym kondensator. Po pełnym naładowaniu kondensatora należy usunąć rezystor, a dodatni terminal kondensatora podłączyć bezpośrednio do kabla zasilającego (+12V) przy wzmacniaczu. Po demontażu kondensatora należy go również łagodnie rozładować poprzez rezystor lub żarówkę. Podłączenie rozładowanego kondensatora do instalacji zasilającej bez wstępnego "łagodnego" naładowania może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu lub obniżenia jego parametrów. Tego rodzaju uszkodzenia nie są objęte gwarancją.

Napięcie kondensatora buforowego	Do instalacji 12 V (nie stosować w instalacji 24 V)
Pojemność maksymalna	6 Faradów (6 000 000 uF)
Rekomendowany do systemów car audio o mocy	do 2000 W
Napięcie pracy	do 20 V
Graniczne napięcie przebiecia	24 V
Szeregowa rezystancja wewnętrzna (ESR)	poniżej 0,0015 Ohm
Auto Turn On/Off" - automatyczne załączanie/wyłączanie wyświetlacza	TAK
Czas do wyłączenia wyświetlacza przy braku spadków napięcia	ok. 60 sekund
Zakres temperatury pracy	-20°C do +50°C
Średnica	100 mm
Wysokość	280 mm
Waga	2,8 kg